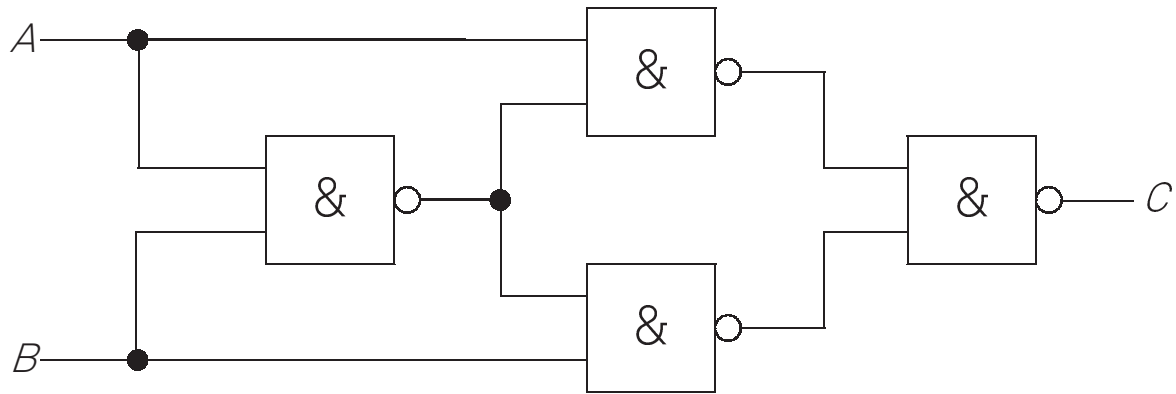


## Teil 2: Grundlagen der Elektronik

### Zusatzaufgabe: Gatter

Gegeben ist folgende logische Schaltung:



- Aus welcher Gatter-Grundsaltung ist die Schaltung aufgebaut?
- Stellen Sie eine Wahrheitstabelle für die Schaltung auf.
- Stellen Sie die disjunktive Normalform für diese Schaltung auf.
- Durch welches logische Gatter kann diese Funktion ersetzt werden? Zeichnen Sie das logische Gatter.